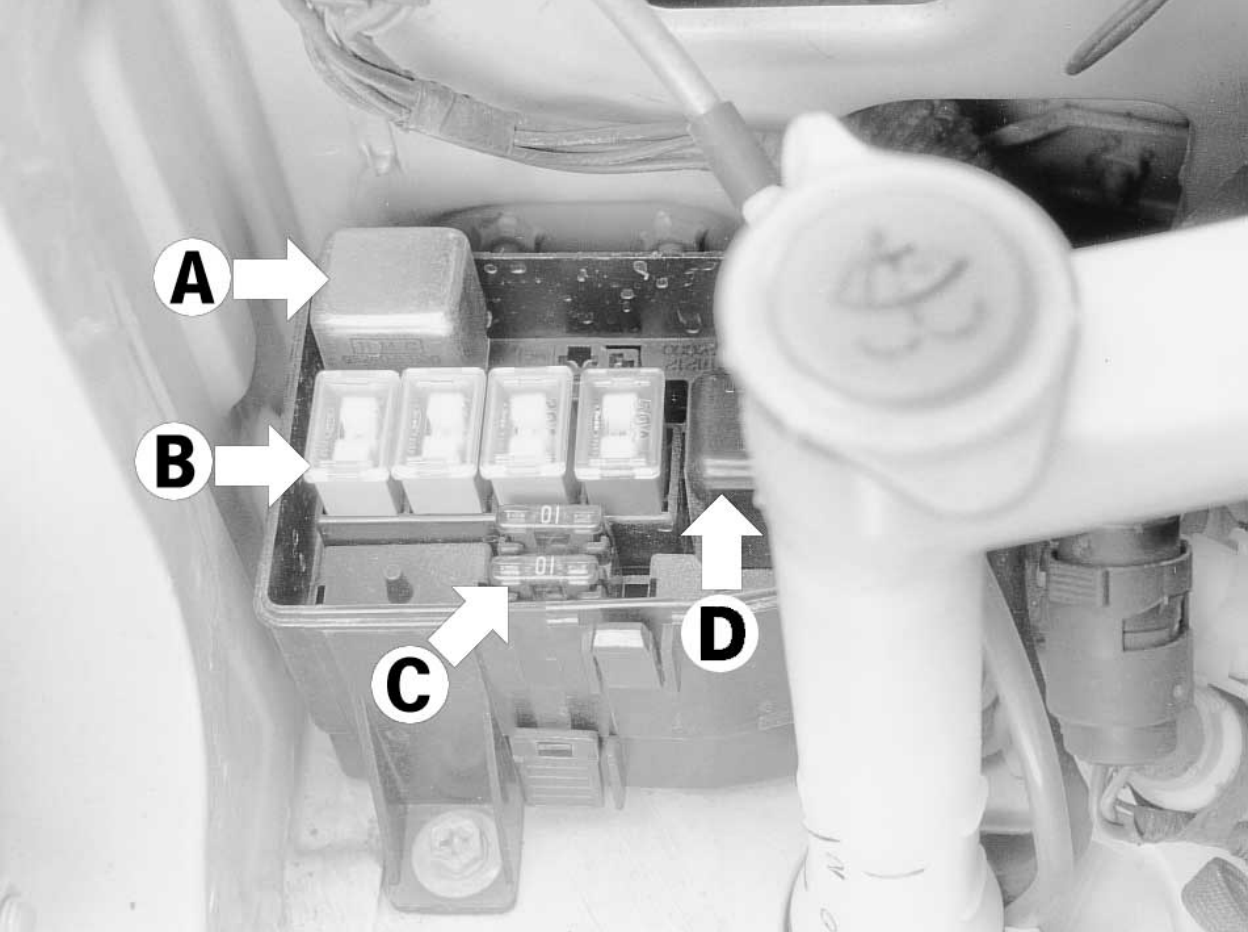

A. Relay
B. Fusible link
C. Fuse
D. Flasher